$$Z_{1} = \overline{AB}$$

$$Z_{2} = (\overline{AB} \cdot A)$$

$$= (\overline{AB} \cdot A) = \overline{AB} \cdot A$$

$$Z_{3} = \overline{AB} \cdot B$$

$$= (\overline{AB} \cdot \overline{A}) \cdot (\overline{AB} + \overline{B})$$

$$= (\overline{AB} \cdot A) + (\overline{AB} + \overline{B})$$

$$= (\overline{AB} \cdot A) + (\overline{AB} + \overline{BB})$$

$$= (\overline{AA} + \overline{BA}) + (\overline{AB} + \overline{BB})$$

$$= (\overline{AB} + \overline{BA}) + (\overline{AB} + \overline{BB})$$