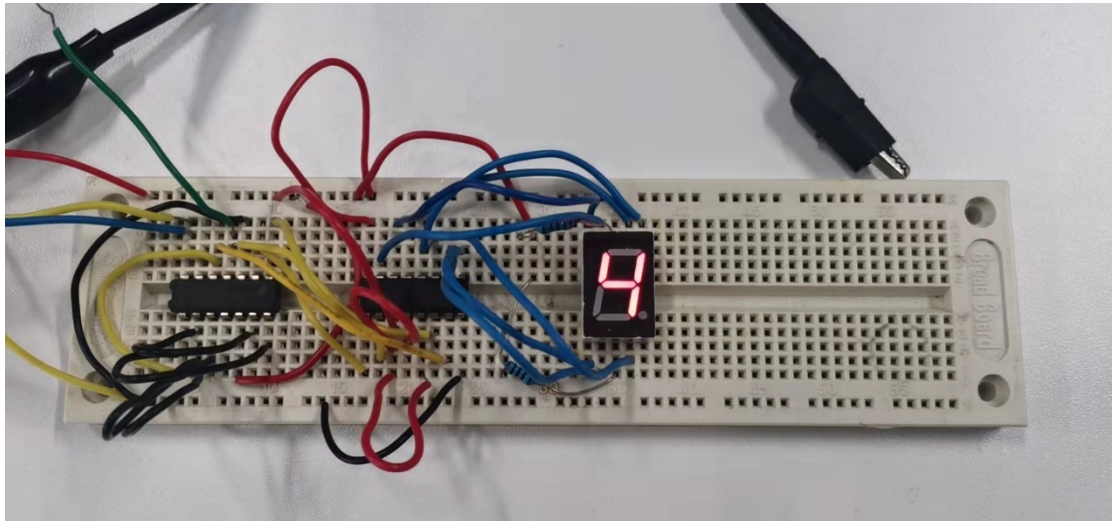



十进制



CH1: 时钟信号

CH2: 输出信号

- QA

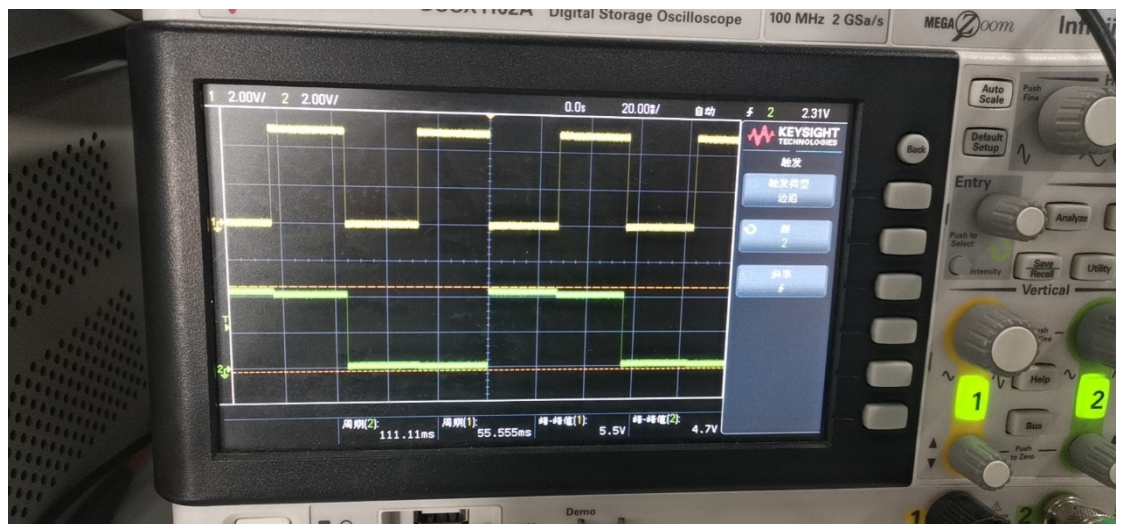


- QB



- QC




- QD

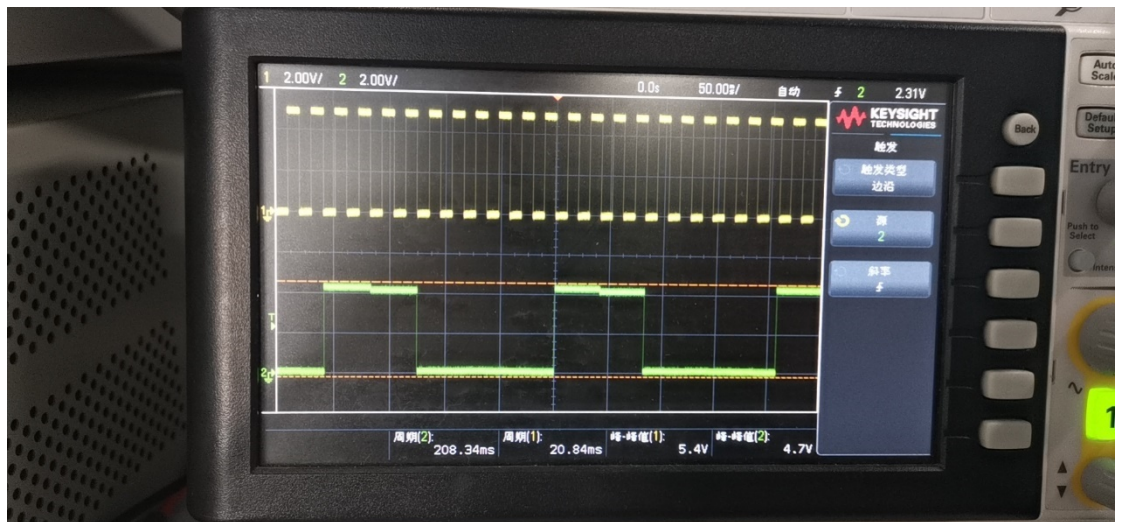

六进制（置零法）

CH1: 时钟信号


CH2: 输出信号

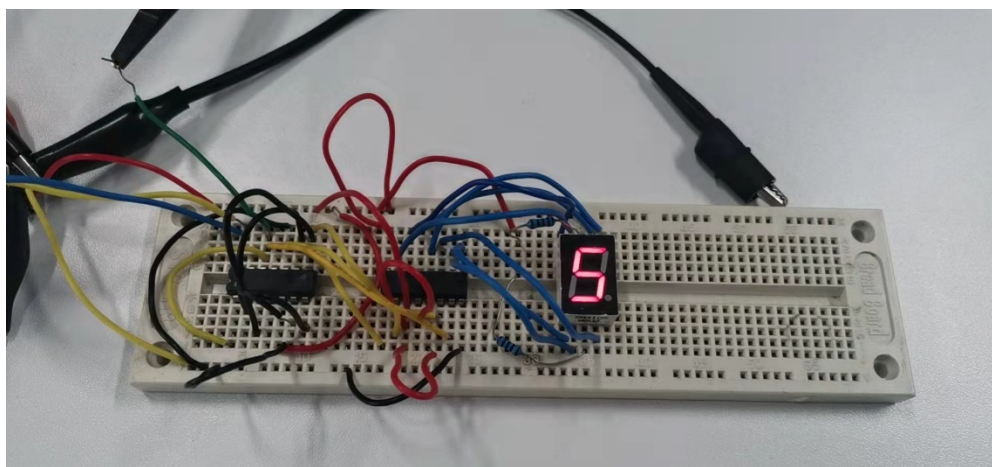


● QA




■
● QB

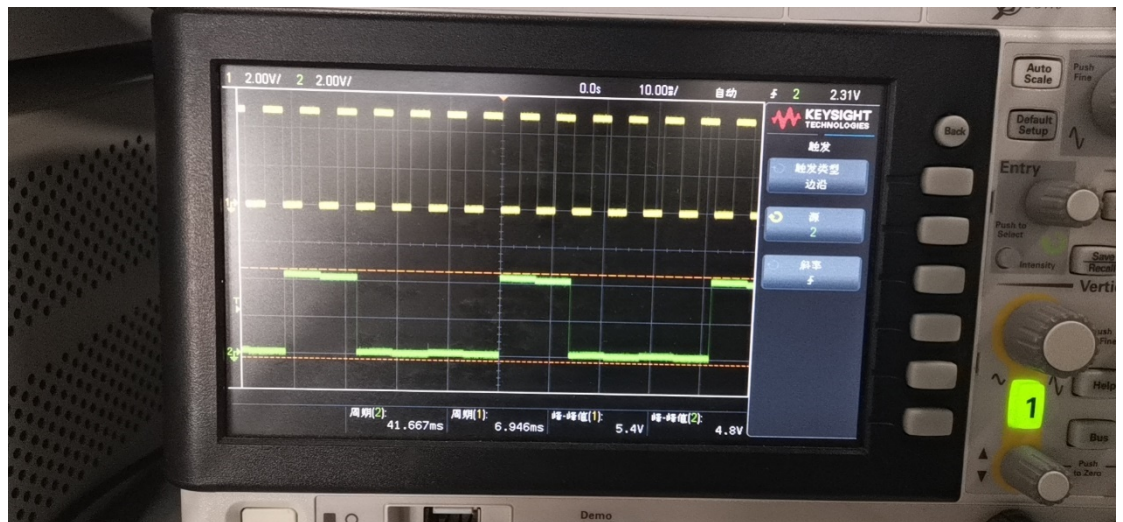

■
● QC

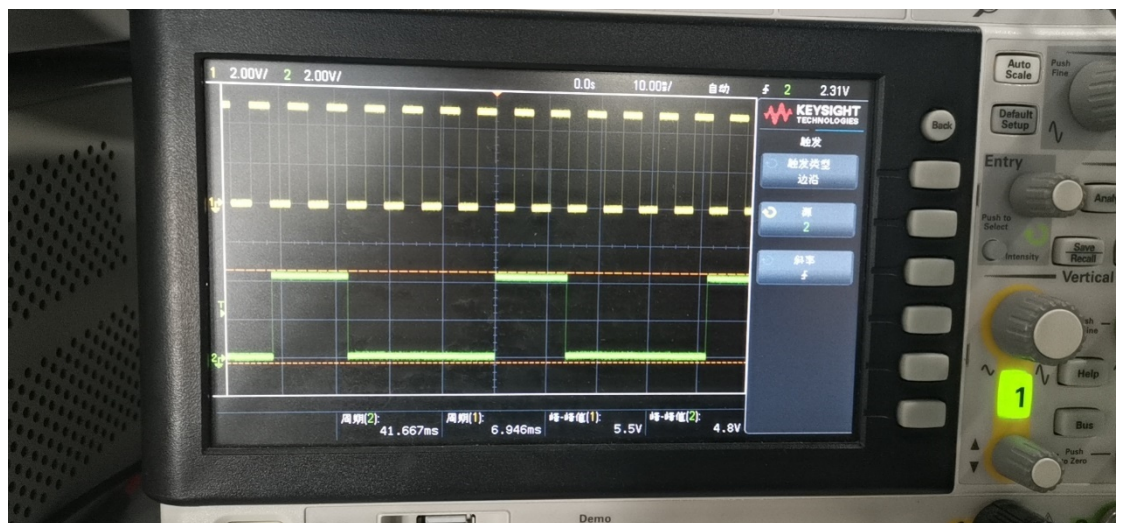


■
● QD

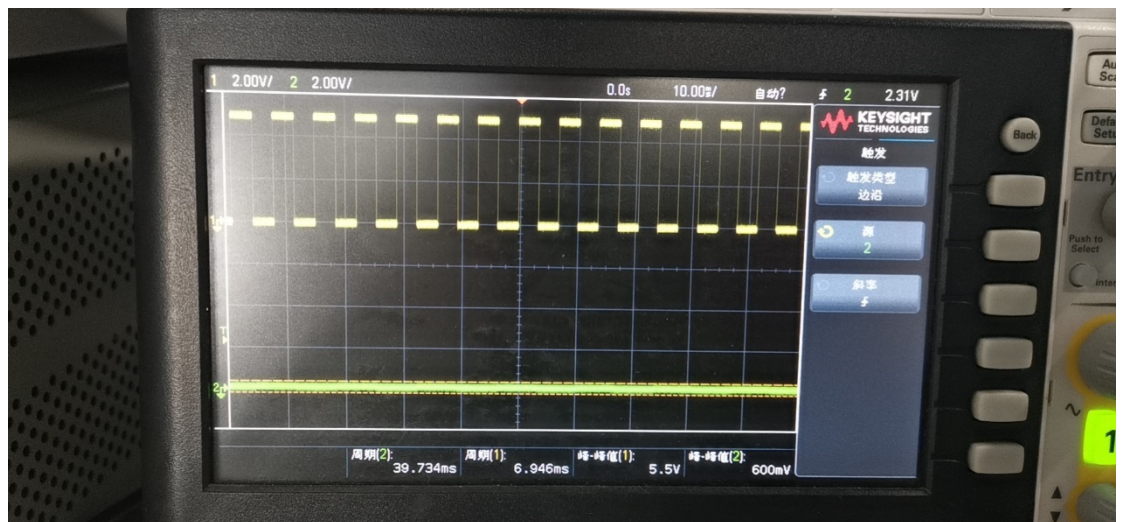


六进制（置九法）

CH1: 时钟信号


CH2: 输出信号

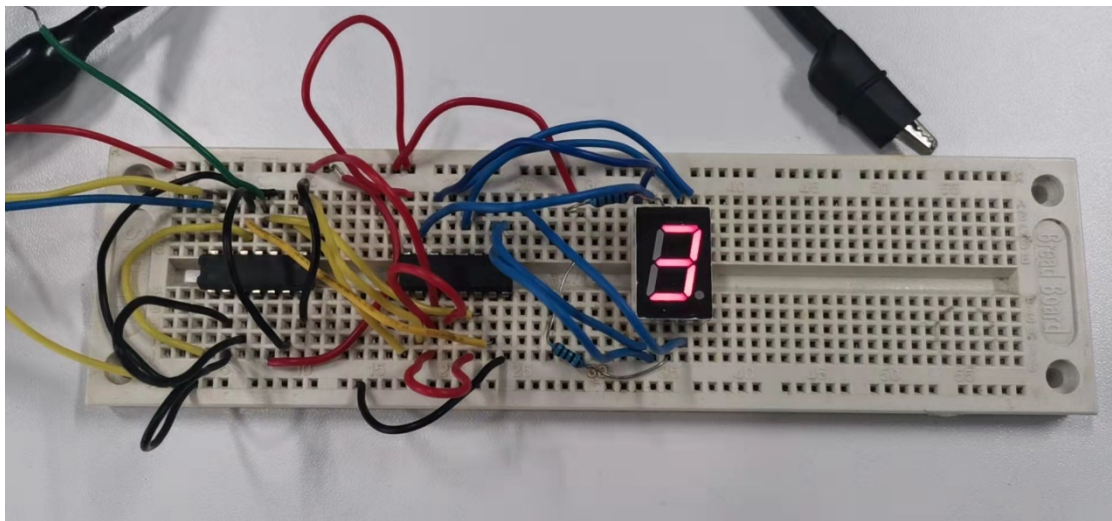

- QA

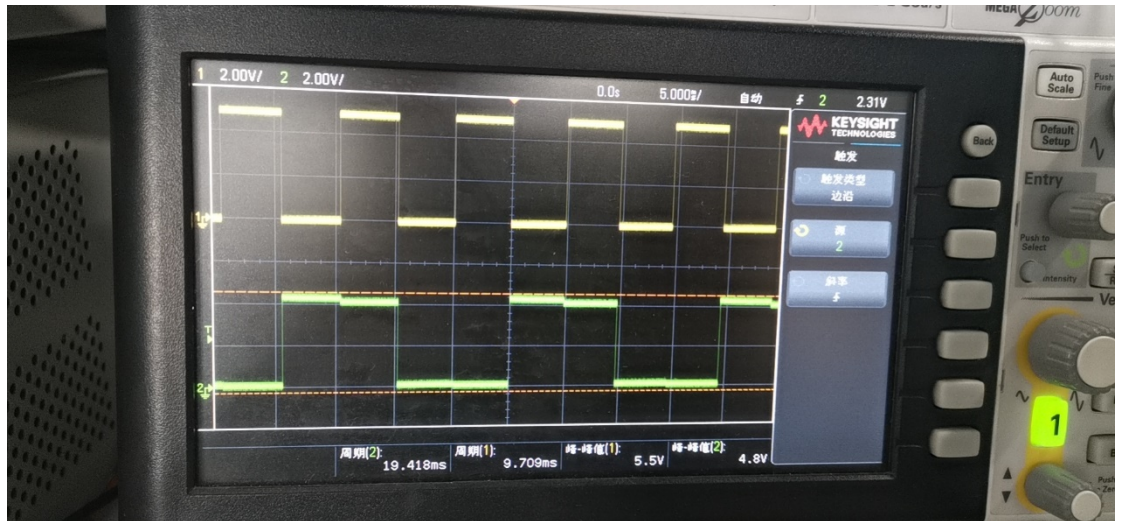

● QB

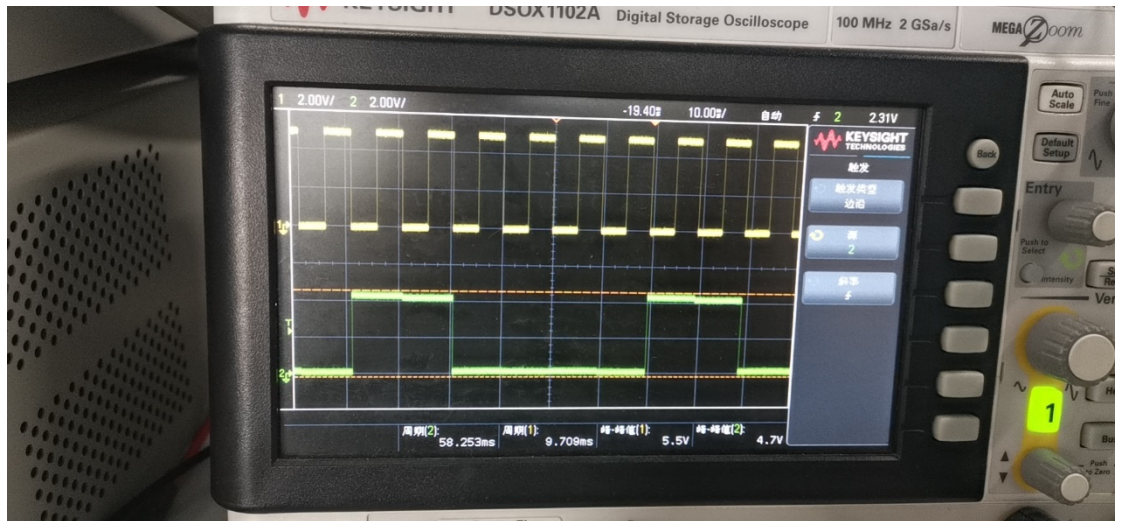

● QC



● QD

